 


# Quelques Logidules intéressants

## LogiPous

Traditionnellement, on utilise une bascule SR et un interrupteur 1P1T pour supprimer les rebonds de contact. Avec un processeur, on supprime les rebonds avec un temps d'attente de 20ms entre les lectures du poussoir, et on peut mesurer la durée du contact.


Ce logidule a deux fonctions: poussoir si on pèse rapidement, commutateur si on pèse plus d'une demi-seconde. Il faut presser une 2<sup>e</sup> fois pour éteindre. Les sorties directes et complémentaires sont disponibles.



Le processeur suit une machine d'état qui est un bon exercice de compréhension et que l'on peut programmer dans un langage connu des élèves.

Il faut expliquer les rebonds de contact et leur suppression par un échantillonnage toutes les 20ms. Le diagramme des temps montre les deux situations à décoder.

Un décompteur appelé toutes les 20ms permet de savoir si on a pressé longtemps et qu'il va y avoir mémorisation. Petite astuce, en passant de l'état 1 à l'état 2, un hiatus de l'affichage montre que l'on a changé d'état; l'impulsion ne dure que 20ms et le clignotement est bien visible. L'expérience du préleveur de période (.. page.. ) permet de mesurer le temps minimum pour voir une impulsion lumineuse.

 


Programme simple pour supprimer les rebonds d'un poussoir

<p>C</p>	<p>Python</p>
----------	---------------
 
## LogiAddSer

Ce logidule n'utilise pas un additionneur et une bascule, mais un microcontrôleur. Le programme est simple à écrire en C ou Python, avec une partie addition à traiter comme une addition 1 bit, ou en passant par une table. La bascule D a des entrées statiques (Set, Clr) et dynamiques (Ck). La machine d'état qu'il faut programmer a la structure suivante:



Etat 1 (tant que Ck=0)

- Afficher S et R selon A B C=Q
- Agir sur Q selon Set Clr
- Passe à l'état 2 si Ck=1

Etat 2 (tant que Ck=1)



- Afficher S et R selon A B C=Q
- Agir sur Q selon Set Clr (pas très logique de le faire)
- Passe à l'état 3 si Ck=0

Etat 3

- Copier la valeur de R dans Q (mémoriser l'entrée)
- Retourner à l'état 1
 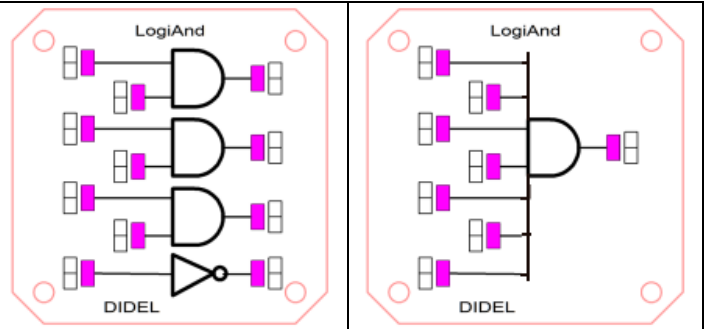
## LogiAndInv

Ce logidule aurait pu se construire avec un circuit 74HC08(And) et un circuit 74HC00 (Nand) ou 2 circuit HC00. Un processeur Pic 16F630 avec 11 entrées-sorties a été utilisé. On pourrait donc le programmer comme une porte And, Ou, Nand etc à 7 entrées ou toute sorte de combinaison; il suffit de changer le dessin!



Programmer avec quelque if(..) est trivial. Le Pic a été programmé en assembleur et c'est intéressant de comprendre une astuce de programmation qu'il permet. Son architecture date des années 70 et il n'a que 33 instructions et peu de mémoire. C'est terriblement efficace pour les petits programmes (moins de 500 bytes) en temps réel.

Tous les processeurs savent tester un bit dans un port et ont une instruction de saut conditionnelle (if sans else). Les Pics ont à la place un "Skip condition". Toutes les instructions sont codées dans un mot de 14 bits, qui est donc assez long pour inclure une adresse 8 bits. Skip peut donc être suivi d'un Jump et implémenter le saut conditionnel.

On a 2 instructions TestSkip,BS et TestSkip,BC pour tester un bit en mémoire ou sur un port (entrée/sorties). Et une instruction SetBit (en écriture simplifiée). La première porte a les bits In1 In2 Out. Ecrivons le instructions

```
Set    Out
TestSkip,BC In1
TestSkip,BC In2
```

Pour arriver en Clr Out, il faut un 1<sup>er</sup> test vrai OU un 2<sup>e</sup> faux. Si on applique DE Morgan, DeMorgan, un premier faux ET un 2<sup>e</sup> vrai, avec un résultat est inverse. Donc Clr avec un Set préparé à l'avance. Le "glitch" de la sortie qui passe à 1 temporairement n'est pas acceptable (cela pourrait faire avancer un compteur) et il faut préparer l'information dans un registre avant de mettre à jour la sorties.

Tout s'arrange merveilleusement bien avec une seules variable pour nos 4 sorties et on a une boucle de décision de 14 instruction. Il faut initialiser les ports le programme a finalement 32 mots de 14 bits, pas plus!

No de ligne	-	adresse mémoire	-	code 8+6 = 14 bits permutés	-	étiquette	-	instruction
49	0000					Debut:		
50	0000	1220				Call	Init	
51	0001					Loop:		
52	0001	2020				Call	Del20ms ;	
53	0002	0C30				Move	#2'001100,W	
54	0003	A400				Move	W,Cra	
55	0004	0718				TestSkip,BC	PortC:#bin11	
56	0005	051D				TestSkip,Bs	PortA:#bin12	
57	0006	2410				Clr	Cra:#bout1	
58	0007	0719				TestSkip,BC	PortC:#bin21	
59	0008	871C				TestSkip,Bs	PortC:#bin22	
60	0009	A410				Clr	Cra:#bout2	
61	000A	871A				TestSkip,BC	PortC:#bin31	
62	000B	071E				TestSkip,Bs	PortC:#bin32	
63	000C	A412				Clr	Cra:#bout3	
64	000D	8519				TestSkip,BC	PortA:#bin4	
65	000E	2412				Clr	Cra:#bout4	
66	000F	2408				Move	Cra,W	
67	0010	8500				Move	W,PortA ; pas de glitch sur les bits	
68	0011	0128				Jump	Loop	

En C on écrit l'équivalent de `if (In1&In2) {out=1;} else {out=0:}`

```
if (PORTC&0b01 & PORTC&0b10) {
  PORTC |= (0b101)
} else {
  PORTC &= ~(0b101);
}
```

La boucle pour le logidule complet prend 32 bytes.

En Arduino, c'est apparemment plus simple `if (digitalRead(2) & ...) { .. }` mais le soft prend 560 bytes (si,si, vérifiez!).

## LogiOscillateur

Un interrupteur passe du mode manuel au mode oscillation.

Le potentiomètre sans fin de course (env 30 degrés à une valeur proche de zéro) sélectionne la fréquence avec une variation exponentielle sur 5 décades ( de 0.1 Hz à 2 kHz).

Plus de détails dans le document LogiOsc.pdf

## LogiCompare

Le circuit a un encodeur rotatif pour choisir la valeur à comparer. Il est cascadable en comparant les poids faibles d'abord. Le premier modules a une entrée EQin (égal) active par défaut et une entrée GTin (greater than) à zéro. Il transmet au modules suivant un signal EQout et un signal GTout. La condition est LT (lowerthan) si les deux signaux à zéro.

## LogiMoteur

bien comprendre les capteurs associés. Avec les logidules, on peut câbler des aller-retour sur les butées et les compter pour arrêter le mouvement.

Il manque un compteur décompteur pour tester l'encodeur, mais avec quelques portes on peut afficher le sens. Il manque un convertisseur A/D (4bits ou 8 bits?) pour convertir le potentiomètre, ce qui permettrait avec le comparateur de remplacer les butées.

Ce module n'est en fait pas un logidule; il a sa place piloté par un microcontrôleur et est compatible avec les Micro:bit, Arduino et autres utilisés dans l'enseignement.

jd 200620/200812